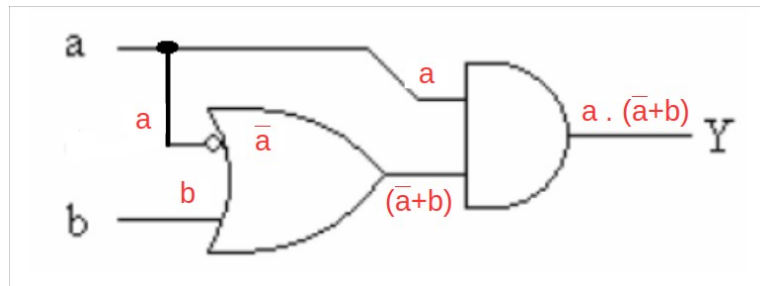



Exercícios de Lógica: Lista 4 (respostas)

Mostre a função lógica que representa os diagramas abaixo:


1a)




1b)

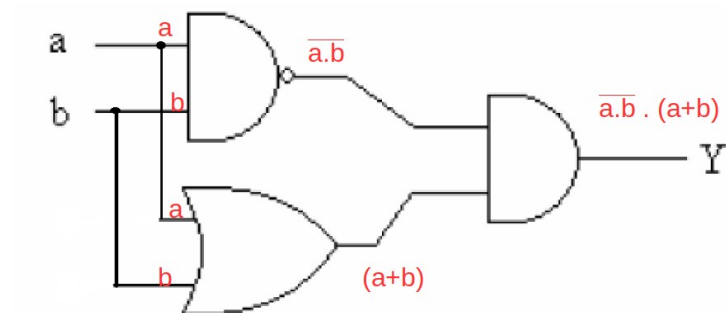


1c)

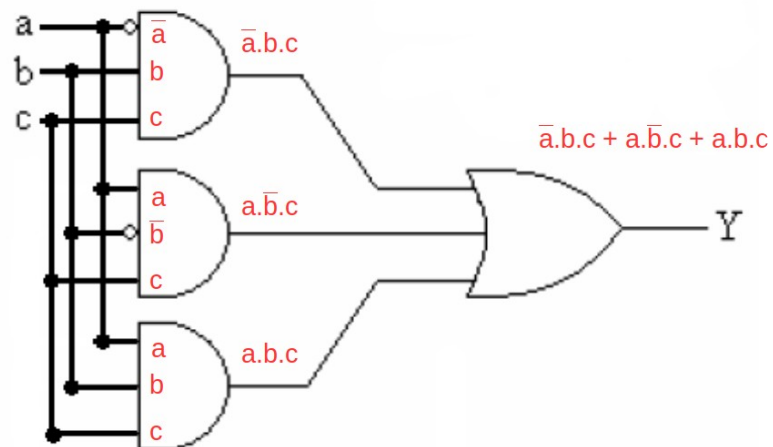

1d)

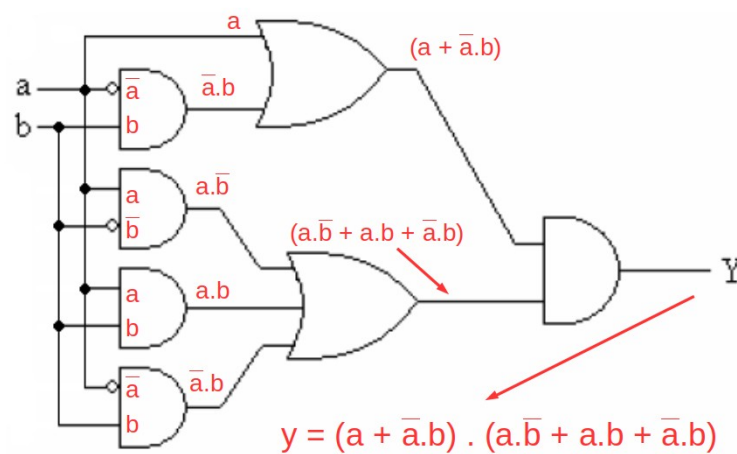

1e)

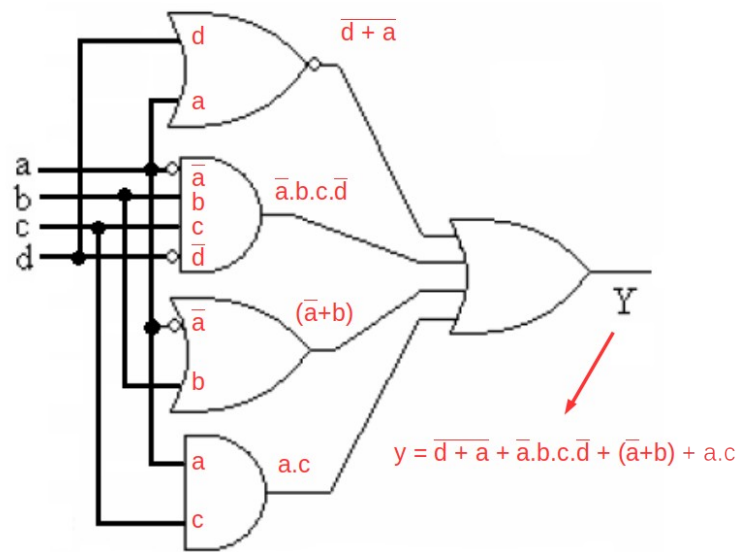

1f)

